Tema 3 virtual para la asignatura MICROCOMPUTADORAS

Profesor: Antonio Salvá Calleja Mayo de 2020

Todos los microcontroladores cuentan con la capacidad de poder ser configurados para que se generen interrupciones que se dan a un cierto intervalo de tiempo, esto es, el MCU entraría a la rutina de servicio periódicamente, siendo el intervalo entre entradas sucesivas a ésta programable. Esta funcionalidad es de gran utilidad en Instrumentación y Control; por ejemplo cuando se muestrea una señal. En este caso la rutina de servicio simplemente leería la salida del canal del convertidor analógico digital, a cuya entrada estuviera conectada la señal que se muestrea. El periodo entre interrupciones, obviamente sería el periodo de muestreo que se requiera en un momento dado.

El hardware básico para la funcionalidad aquí esbozada, consiste en un contador binario, frecuentemente de 16 bits, para el cual:

- 1. Se puede configurar cual es la cuenta tope a la que puede llegar, para pasar a cero de nuevo, a esto se le llama **evento de overflow.**
- 2. Se conoce la frecuencia de la señal cuadrada TTL que acciona el contador.
- 3. Existe un bit testigo que se pone en uno lógico cuando se da el overflow. Ésto sería la bandera testigo de una instancia de interrupción, que se daría cada vez que hay un overflow del contador.

Por ejemplo, si se sabe que la cuenta tope del contador es 999, y que la frecuencia de la señal a la entrada del contador es 1 MHz, el intervalo de tiempo entre overflows sería de 1 mS. Ya que las cuentas del contador serían: 0,1,2,3,......999,999; o sea, se darían mil periodos de 1 uS de la señal cuadrada de entrada al contador. **Nótese que la cuenta tope es el número de cuentas asociado menos 1.**

Para los microcontroladores, el contador aquí mencionado es parte de un periférico o módulo funcional denominado **Temporizador**. Un determinado MCU puede tener uno o varios temporizadores, cada uno con su respectivo contador.

En la práctica, frecuentemente lo que se requiere es determinar cual es la cuenta tope (CT) requerida, para que el periodo entre overflows (Tovf), tenga un valor deseado, esto para un determinado valor de la frecuencia (Fck) de la señal que acciona el contador.

De acuerdo con lo explicado en la lámina anterior el número de cuentas requerido (NC) y la cuenta tope requerida estarían dados por:


$$NC = \frac{T_{ovf}}{T_{ck}} \cdots (1)$$

$$CT = NC - 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Donde Tck = 1/Fck es el periodo de la señal aplicada al contador. Si el valor de NC obtenido no es entero, se debe considerar para éste al entero más próximo, esto haría que se produzca un error en el valor de Tovf respecto al valor requerido. En muchos casos prácticos este error suele ser pequeño y su efecto no afecta la funcionalidad de la aplicación implicada.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

El MCU mc9s08sh32 cuenta con dos temporizadores que el fabricante denota como TPM1 y TPM2. En la figura mostrada, tomada de la página 241 del documento mc9s08sh32.pdf, se muestra un esquema genérico de éstos, donde se aprecia únicamente lo relacionado con la generación de interrupciones periódicas. Ahí se aprecia que la señal de reloj, denotada como 'Spe', que entra al contador, tiene una frecuencia que es el resultado de dividir entre uno de ocho posibles divisores, la frecuencia de otra señal, aquí denotada como 'Se', la cual puede escogerse entre una de tres señales que son: el reloj de bus, una señal que el fabricante denomina reloj fijo del sistema y una señal de reloj externa.

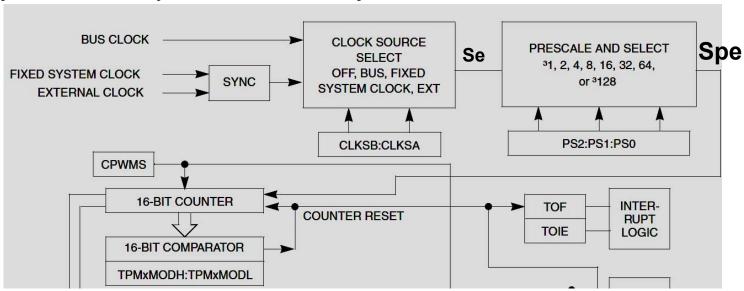

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Selección de preescalamiento

El divisor asociado con el preescalamiento es determinado con tres bits, denotados PS2, PS1 y PS0. En la tabla aquí mostrada, tomada de la página 247 del documento mc9s08sh32.pdf, se aprecia el valor que tiene el divisor de la frecuencia, que aquí denotamos como 'pe', para cada una de las ocho posibilidades asociadas con los tres bits aquí mencionados.

PS2:PS1:PS0	TPM Clock Source Divided-by (pe)			
000	1			
001	2			
010	4			
011	8			
100	16			
101	32			
110	64			
111	128			

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Selección de preescalamiento

Los tres bits PS2, PS1 y PS0, son parte de un registro del MCU denominado genéricamente como TPMxSC.

En la figura mostrada, tomada de la página 246 del documento mc9s08sh32.pdf, se muestra este registro con sus bits componentes. Se aprecia que los tres bits definitorios del preescalamiento son los tres bits menos significativos.

Al reset estos tres bits se inicializan como 000; por lo tanto, de acuerdo con la tabla mostrada en la lámina anterior, el valor por default para el preescalamiento es uno.

	7	6	5	4	3	2	1	0
R	TOF	TOIE	CPWMS	CLKSB	CLKSA	PS2	PS1	PS0
W	0							
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Figure 16-7. TPM Status and Control Register (TPMxSC)

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Selección de señal de entrada 'Se'

La selección de la señal de entrada 'Se' está gobernada por los bits CLKSB y CLKSA. En la tabla mostrada, tomada de la página 247 del documento mc9s08sh32.pdf, se aprecia que valores deben tener estos bits, de acuerdo con la señal que se desee sea 'Se', en un momento dado.

Al reset, estos dos bits se inicializan como 00; y el contador del temporizador mostrará 0x0000 como cuenta, sin modificarse.


En los ejemplos ilustrativos de esta presentación, se usará como señal 'Se' al reloj de bus; por lo tanto, los bits CLKSB y CLKSA siempre se pondrán como 01.

CLKSB:CLKSA	TPM Clock Source to Prescaler Input (Se)
00	No clock selected (TPM counter disable)
01	Bus rate clock
10	Fixed system clock
11	External source

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Habilitación de interrupciones cada que se da un overflow


Cada que se da un overflow se puede generar un requerimiento de interrupción, esto hará que el MCU entre periódicamente a la rutina de servicio asociada; esto es, el accionamiento asociado con el código colocado en ésta, se ejecutará repetitivamente, con una separación entre accionamientos igual al periodo de tiempo entre overflows, que en esta presentación se denota como **Tovf.**

En la figura se muestra la compuerta lógica, interna al MCU, cuya salida en uno lógico testifica el requerimiento de interrupción por overflow. Se aprecia que la bandera testigo asociada se denomina **TOF**, y que el habilitador local asociado se denomina como **TOIE**, ambos son respectivamente los bits 7 y 6 del registro TPMxSC. Véanse las láminas 10 a 13 de la presentación **Tema1_concepto_int.pdf**.

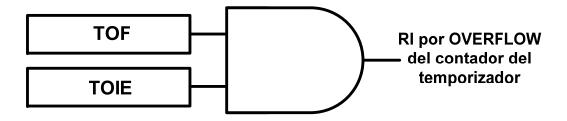

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Habilitación de interrupciones cada que se da un overflow

De acuerdo con lo expresado en la lámina anterior, si un determinado programa va a usar interrupciones periódicas, en el bloque 1 de éste, deberá haber código que haga que el habilitador local TOIE tome el valor de uno lógico, además, en algún punto se debe hacer que la máscara global de interrupciones 'l' sea cero lógico, mediante la instrucción **CLI.** Para una mejor comprensión de lo expuesto en esta lámina, véanse las láminas 6 a 9 y 21 a 25 de la presentación **Tema1_concepto_int.pdf.**

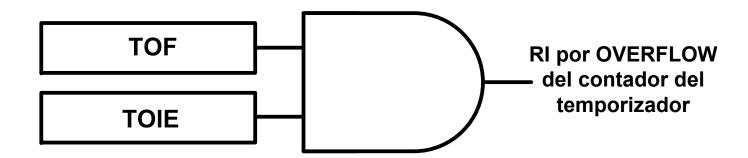

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Cálculo y colocación de la cuenta tope (CT) asociada con un determinado Tovf

Asumiendo que la señal de entrada 'Se' al preescalador es el reloj de bus, Tck = Tb, véase la figura presente en la lámina 7, y que se usa un determinado preescalamiento 'pe'. Considerando las ecuaciones (1) y (2) mostradas en la lámina 4, la cuenta tope 'CT' requerida para un determinado valor del tiempo entre overflows 'Tovf', se determina mediante la siguiente ecuación:

$$CT = Int\{\frac{T_{ovf}}{peT_b}\} - 1 \cdot \dots \cdot (3)$$

Donde Tb es el periodo asociado con la frecuencia del reloj de bus, además, se considera el hecho de que CT debe ser un entero.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Cálculo y colocación de la cuenta tope (CT) asociada con un determinado Tovf

El valor de la cuenta tope obtenida mediante la ecuación (3), debe colocarse en un par de registros del temporizador denominados genéricamente como **TPMxMODH y TPMxMODL**, los cuales deberán contener respectivamente los bytes alto y bajo del valor de la CT requerida para un determinado Tovf.

Nótese que el valor de la cuenta tope CT deberá caber en 16 bits.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 1: cálculo del valor de CT para un determinado Tovf

Supóngase que se desea que el tiempo entre overflows Tovf para el contador del temporizador sea 50 mS, si el reloj de bus tiene una frecuencia Fb = 20 MHz (Tb = 50 nS), determinar los posibles pares de valores para la cuenta tope CT y el preescalamiento 'pe'.

Primero calculamos con pe =1, usando la ecuación (3) considerando los valores explícitos implicados:

$$CT = Int\left\{\frac{50x10^{-3}}{(50x10^{-9})x(1)}\right\} - 1 = 9999999$$

Dado que el valor obtenido no cabe en 16 bits, es claro que no se puede usar un preescalamiento unitario para los valores de Tovf y Tb implicados. Por lo tanto, se debe aumentar el valor de 'pe'. Puede verse que 16, es el primer valor hacia arriba de 'pe', que conduce a un valor de CT que cabe en 16 bits, este valor se obtiene aplicando la ecuación (3) con pe = 16 y el detalle de su cálculo se muestra en la siguiente lámina

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32 Ejemplo 1: cálculo del valor de CT para un determinado Tovf

Con pe = 16 se tiene:

$$CT = Int\left\{\frac{50x10^{-3}}{(50x10^{-9})x(16)}\right\} - 1 = 62499 = 0xF423$$

Puede verse que si usamos pe = 32 ó 64 ó 128, los valores de CT obtenidos cabrían en 16 bits, y serían respectivamente: 31249,15624 y 7811.

De hecho, cualquiera de los 4 pares de valores para CT y 'pe' obtenidos, podrían usarse para que el tiempo entre overflows sea 50 mS, cuando

Fbus = 20 MHz

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Direcciones de los registros asociados con la generación de interrupciones periódicas con los temporizadores del MCU mc9s08sh32

Los tres registros asociados con la generación de interrupciones periódicas con un temporizador del MCU mc9s08sh32, genéricamente el fabricante los denota como: TPMxSC,TPMxMODH y TPMxMODL. La literal 'x' denota el número de temporizador de que se trate en un momento dado. Dado que el MCU mc9s08sh32 tiene dos temporizadores, la literal 'x' será 1 para el temporizador uno, y 2 para el temporizador dos.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Direcciones de los registros asociados con la generación de interrupciones periódicas con los temporizadores del MCU mc9s08sh32

Así, del mapa de memoria del MCU aquí mencionado, las direcciones y denotación de los dos trios de bytes asociados con la funcionalidad de overflow, para cada uno de los dos temporizadores,presentes en el MCU son:

Temporizador	Registro	Dir (hex)
1	TPM1SC	0x20
1	TPM1MODH	0x23
1	TPM1MODL	0x24
2	TPM2SC	0x60
2	TPM2MODH	0x63
2	TPM2MODL	0x64

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Inicialización de los registros del temporizador 1 para que éste genere tiempos entre overflows Tovf determinados

Pasos a seguir:

- 1. Emplendo la ecuación (3), determinar un par de valores viables para el preescalamiento 'pe' y la cuenta tope CT, considerando el valor del tiempo entre overflows Tovf deseado y el periodo de bus Tb del reloj del MCU.
- 2. A partir del valor del preescalamiento 'pe' determinado en el paso anterior, usando la tabla 16-5 de la página 247 del manual del MCU, determinar el valor npe que representan los 3 digitos binarios PS2,PS1 y PS0. Por ejemplo, si pe = 16, npe = 4, si pe = 8, npe = 3. Nótese que npe es el exponente al que hay que elevar el número dos para obtener el valor de pe.
- 3. Obtener el valor 'valsc' del byte que se debe cargar en el registro TPM1SC empleando la ecuación:

$$valsc = 64h + 8 + npe \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Donde h debe ser uno, si se desea que cada que se de un overflow, se genere un requerimiento de interrupción; en otro caso h debe ser cero.

Nota: Puede verse, aplicando un poco de aritmética binaria elemental, que si h = 1, el valor del bit 6 del byte que se va a cargar en el registro TPM1SC es uno lógico, por lo tanto, TOIE se pondrá en uno lógico, habilitándose localmente las interrupciones por overflow; por otra parte, si h = 0, TOIE quedará en cero lógico, no estando habilitadas interrupciones por overflow.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Inicialización de los registros del temporizador 1 para que éste genere tiempos entre overflows Tovf determinados

Ejemplo 2: Se desea que el temporizador 1 genere interrupciones periódicas cada 100 mS, suponiendo que Fbus = 20 MHz (Tb = 50 nS), determinar:

- Un par de valores viable para la cuente tope CT y el preescalamiento 'pe'.
- El valor valsc que debe cargarse en el registro TPM1SC.
- Esbozar un código en ensamblador que configure el temporizador 1 para fines de lo especificado en el enunciado de este ejemplo.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Inicialización de los registros del temporizador 1 para que éste genere tiempos entre overflows Tovf determinados

Ejemplo 2: Solución

Paso 1: Empleando la ecuación 3 puede verse que el mínimo valor de 'pe' para que CT tenga un valor que quepa en 16 bits es 32, siendo CT = 62499 = 0xF423.

Paso 2: Dado que pe = 32, a partir de la tabla 16- 2 de la página 247 del manual del MCU, se ve que npe = 5.

Paso 3: Empleando la ecuación 4, considerando que se han de generar interrupciones (h=1), cada vez que se de un overflow, el valor valsc que ha de cargarse en el registro TPM1SC es valsc = 64(1) +8 +npe = 77 = 0x4D = 01001101.

Nótese que el bit 6 que corresponde al habilitador local TOIE se pondrá en uno lógico, lo que habilita localmente la instancia de interrupción por overflow del temporizador 1.

Un posible tramo de código en ensamblador para los fines de este ejemplo es:

mov #\$f4,tpm1modh mov #\$23,tpm1modl ;carga cuenta tope CT

mov #\$4d,tpm1sc ;pe = 32, toie = 1, Se = reloj de bus

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 3: Se desea que empleando el temporizador 1 se produzca la siguiente cadencia en el ledpum de la tarjeta FACIL_08SH, (250 ms encendido/250 mS apagado), suponiendo que Fbus = 20 MHz (Tb = 50 nS), escribir un programa en ensamblador que realice esto empleando para ello el que se generen interrupciones periódicas cada 250 mS y en la rutina de servicio asociada, simplemente se complemente el bit PTA7, que es a donde está conectado el **ledpum**, véase la figura 4 del documento Gb_facil_08sh.pdf.

Empleando la ecuación (3) puede verse que el único par viable (CT, pe) es: pe = 128 y CT = 39061 = 0x9895.

Dado el valor de 'pe' requerido, npe = 7, y ya que se requiere que se de un requerimiento de interrupción cada que haya un overflow, debemos usar h=1 en la ecuación (4), por lo tanto, el valor de valsc que se debe cargar en el registro TPM1SC es:

$$valsc = 64(1) + 8 + 7 = 79 = 0x4F$$

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 3: Continuación

De lo obtenido en la lámina anterior, el bloque 1 del programa podría ser:

```
bset 7,ptadd ;ptad7 es salida
```

```
mov #$98,tpm1modh
mov #$95,tpm1modl ;carga cuenta tope CT
mov #$4f,tpm1sc ;pe = 128, toie = 1, Se = reloj de bus, Tovf = 250 mS
```

cli ;habilita globalmente interrupciones

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 3: Continuación

Dado que en este ejemplo todo lo hará la rutina de servicio de interrupción, el bloque 2 del programa será simplemente un salto a la misma línea.

BLOQUE 2

fin bra fin

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 3: Continuación Estructura del BLOQUE 3

El bloque 3 contendrá únicamente la rutina de servicio de interrupción, el inicio de ésta se denota con la etiqueta 'servparp:'. El MCU pasará a ejecutarla cada 250 mS, el código en ésta debe:

 Regresar a cero la bandera testigo TOF. Cómo se hace esto, puede verse en la explicación alusiva al bit TOF, presente en la página 246 del manual del MCU.

Ahí dice que para limpiar la bandera TOF se debe hacer una lectura del registro TPM1SC, seguido esto por una puesta a cero del bit 7 del mismo registro.

 Efectuar el accionamiento que se desea se haga cada 250 mS. Éste será simplemente complementar el bit pta7 del puerto A, sin afectar a los otros bits del mismo puerto. Esto se logra efectuando una operación or exclusivo con 1 lógico para el bit 7 del puerto y con cero lógico para los demás bits, empleando para ello a la instrucción EOR del MCU.

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 3: Continuación Estructura del BLOQUE 3

La rutina de servicio podría ser:

servparp: Ida tpm1sc

bclr 7,tpm1sc ; TOF ← 0

Ida ptad eor #\$80

sta ptad ;complementa el bit pta7

rti ;Retorna de la interrrupción

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32

Ejemplo 3: Continuación Estructura del BLOQUE 4

En la tabla 5-2 de la página 64 del manual del MCU, se ve que la instancia de interrupción por overflow para el temporizador 1 es la número 11. Ahí se aprecia que las direcciones naturales para la carga del vector de interrupción son FFE8 y FFE9, por lo tanto, para un dispositivo CHIPBAS8SH, las direcciones de carga del vector son D7E8 y D7E9. Entonces, el bloque 4 podría quedar como:

org \$d7e8 dw servparp

El programa fuente de este ejemplo está en el archivo parp250ms.asm

TEMPORIZADORES DEL MCU MC9S08SH32


Ejemplo 4: Se desea emplear el temporizador 1 para efectuar cada cinco segundos un accionamiento, que consiste en complementar el bit pta7 del puerto A. Considérese que Fbus = 20 Mhz (Tb = 50 nS). En este caso se requiere que Tovf sea 5 segundos. Empleando la ecuación 3 se puede ver que aún cuando se use pe = 128, el valor de CT es 156249,

¡que no cabe en 16 bits!

Dado que no se puede lograr un par (CT,pe) para que Tovf sea 5 segundos, para lograr el tiempo entre accionamientos deseado, se configura el temporizador para un intervalo entre overflows que sea un submultiplo exacto del tiempo entre accionamientos deseado. En este ejemplo se usó Tovf = 250 mS, y se usa un contador base 20 en RAM, que se incrementa cada que el MCU entra a la rutina de servicio asociada. Dado que esto sucede cada 250ms, al llegarse a la cuenta 20 habrán transcurrido cinco segundos, es entonces que se efectúa el accionamiento deseado y se regresa a cero el contador auxiliar, para que quede listo para el transcurso de otros cinco segundos.


El programa fuente para este ejemplo está en el archivo parp5seg.asm

Ejemplo 5: Escribir un programa en ensamblador, que implique al temporizador 1 del MCU, de modo que al ejecutarse, se valide la funcionalidad del cronómetro mostrado en la figura. Ahí se aprecia que éste deberá contar con un botón de arranque, ligado con pta0; un botón de paro, ligado con pta1; y un botón de puesta a cero, ligado con pta2. La resolución deberá ser de horas, minutos, segundos y centésimas. El tiempo deberá correr de las 00:00:00.00 a las 23:59:59.99. Las cuatro figuras de tiempo se deben desplegar en un LCD de 16x2 a partir de la columna 1 del renglón 1. El programa fuente asociado deberá almacenarse en el archivo **cronobotb.asm**

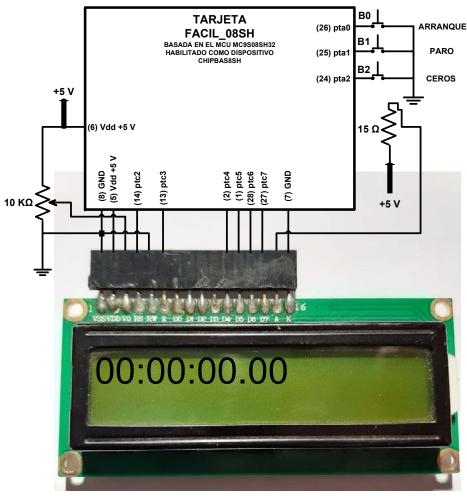

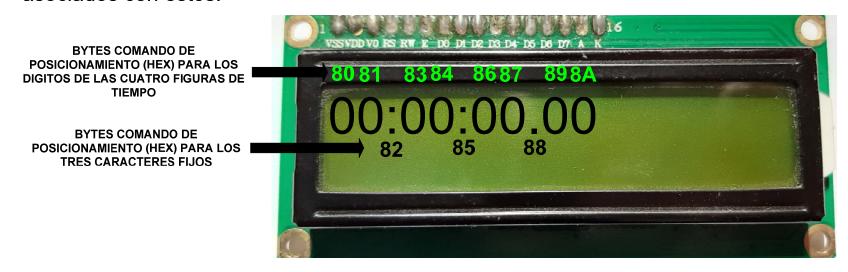Ejemplo 5

Por ser necesario para fines del desplegado de los caracteres fijos, y de los asociados con las cuatro figuras de tiempo, aquí se muestran los bytes comando de posicionamiento asociados con éstos



Nota: A partir de la ecuación (1) mostrada en la lámina 11 del archivo Tema2_manejo_de_lcd.pdf, puede verse fácilmente que los bytes de posicionamiento para las columnas1 a 16 del renglón 1 respectivamente son: 0x80, 0x81, 0x82,....0x8E y 0x8F.

En lo que toca al renglón 2, los bytes de posicionamiento para las columnas 1 a 16 respectivamente son: 0xC0, 0xC1, 0xC2,....0xCE y 0xCF.

Ejemplo 5: Código básico que deberá ejecutarse cada centésima de segundo Las cuatro figuras de tiempo se asocian con sendos contadores en la página cero de la RAM del MCU, denominados como: conthor para las horas, que deberá contar de 0 a 24; contmin para los minutos, que deberá contar de 0 a 60; contseg para los segundos, que deberá contar de 0 a 60; y cont100 para las centésimas que deberá contar de 0 a 100.

Dado que el mínimo intervalo de tiempo implicado es una centésima de segundo, o sea, 10 mS, se configura el temporizador 1 de modo que se de una interrupción por overflow cada 10 mS.

Las cuentas de los cuatro contadores deberán iniciarse a cero en el bloque 1 del programa y deberán actualizarse **cada centésima (10 mS),** por lo tanto, la rutina de servicio de interrupción deberá:

- 1. Regresar a cero la bandera testigo TOF
- 2. Se incrementa el contador de centésimas (cont100), si éste no ha llegado 100, se pasa al paso 6, pero si éste llega a 100, esto es, transcurrió ya un segundo más, se regresa a cero cont100 y se pasa al paso 3
- 3. Se incrementa el contador de segundos (contseg), si éste no ha llegado 60, se pasa al paso 6, pero si éste llega a 60, esto es, transcurrió ya un minuto más, se regresa a cero contseg y se pasa al paso 4
- 4. Se incrementa el contador de minutos (contmin), si éste no ha llegado 60, se pasa al paso 6, pero si éste llega a 60, esto es, transcurrió ya una hora más, se regresa a cero contmin y se pasa al paso 5
- 5. Se incrementa el contador de horas (conthor), si éste no ha llegado 24, se pasa al paso 6, pero si éste llega a 24, esto es, transcurrió ya un día más, se regresa a cero conthor y se pasa al paso 6
- 6. Retorna de la interrupción

Ejemplo 5: Código de la rutina de servicio de interrupción

Aquí se muestra un posible código para validar la subrutina de servicio de interrupción, que es parte del bloque 3 del programa, y cuyo inicio se denota con la etiqueta 'sertof:'

```
**** Subrutina de servicio interrupción ****
sertof: Ida tpm1sc
     bclr 7,tpm1sc ;tof <-- 0
     inc cont100
      Ida cont100
      cmp #$64; Si cont100 no ha llegado a 100 sale,
      bne salir; si cont100 llega a 100, limpia cont100 y pasa a incrementar contseg
      clr cont100
     inc contseg
      Ida contseq
     cmp #$3C ;Si contseg no ha llegado a 60 sale,
      bne salir ;si contseg llega a 60,limpia contseg y pasa a incrementar contmin
     clr contseg
      inc contmin
      Ida contmin
     cmp #$3C ;Si contmin no ha llegado a 60 sale,
      bne salir ;si contmin llega a 60,limpia contmin y pasa a incrementar conthor
      clr contmin
      inc conthor
      Ida conthor
     cmp #$18 ;Si conthor no ha llegado a 24 sale,
      bne salir ;si conthor llega a 24,limpia conthor
      clr conthor
salir: rti
```

Ejemplo 5

Aplicando la ecuación (3), puede verse que, para que Tovf sea 10 mS, un par viable (pe,CT) es pe=8, lo que implica que npe sea 3, y CT = 24999 = 0x61a7.

Por otra parte, al inicializar el temporizador no se debe habilitar la interrupción, sólo se debe configurar lo propio, para que Tovf sea 10 mS, ya que será la detección de la opresión del botón de arranque (B0), el evento que habilite localmente la interrupción haciendo **TOIE = 1**, y la opresión del botón paro (B1), el evento que deshabilite localmente la interrupción haciendo **TOIE = 0**. Por lo tanto, para fines de la inicialización del temporizador usado, el valor del byte **valsc que se debe cargar en el registro TPM1SC**, se obtiene empleando la ecuación (4) con npe = 3 y h = 0; o sea , valsc = 11 = 0x0b.

Ejemplo 5

Sentencias equ requeridas

El programa a desarrollar implica datos a usar como pueden ser entre otros: los códigos ASCII de los caracteres fijos, la cuenta tope, las localidades de RAM donde residirán los cuatro contadores asociados con las figuras de tiempo. Esta información se declara en las sentencias equ presentes en el encabezado del programa, éstas se muestran a continuación:

```
asciip equ $2e ;Código ASCII del caracter '.'
ascii2p equ $3a ;Código ASCII del caracter ':'
conthor equ $90
contmin equ $91
contseg equ $92
cont100 equ $93
tpm1sc equ $20
tpm1modh equ $23
ctope equ $61a7 ;Cuenta tope (CT)
pardig equ $95
pardig2 equ $96

ptad equ $00
ptadd equ $01
ptape equ $1840
```

Ejemplo 5 Continuación

:

*** Sentencias equ para definir bytes de posicionamiento requeridos ***

bypos2p1 equ \$82 ;byte comando para posición de caracter ':' entre horas y minutos bypos2p2 equ \$85 ;byte comando para posición de caracter ':' entre minutos y segundos bypospto equ \$88 ;byte comando para posición de caracter '.' entre segundos y centésimas

byposhor equ \$80 ;byte comando de posicionamiento para las horas

byposmin equ \$83 ;byte comando de posicionamiento para los minutos

byposseg equ \$86 ;byte comando de posicionamiento para los segundos

byposcent equ \$89 ;byte comando de posicionamiento para las centésimas

Ejemplo 5: Estructura del bloque 1 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

Este bloque deberá efectuar las siguientes acciones de inicialización y configuración de recursos del MCU, empleados para fines de la realización del cronometro

- 1. Habilitar resistencias de pull-up internas para los tres bits pta0, pta1 y pta2 que reciben el nivel lógico de los botones B0, B1 y B2
- 2. Inicializa el desplegado (LCD)
- 3. Colocar en las columnas del LCD que corresponda los caracteres fijos ':' y '.'
- 4. Configura temporizador 1 de modo que, Tovf = 10 mS sin habilitar interrupciones por overflow
- 5. Inicializa a cero las cuatro figuras de tiempo, horas, minutos, segundos y centésimas
- 6. Habilita globalmente las interrupciones

En las siguientes dos láminas se detalla el código que corresponde a las acciones de inicialización

Ejemplo 5: Estructura del bloque 1 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

Código en el bloque 1, asociado con las acciones de inicialización 1, 2 y 3

```
Ida #$07 :Pta2,pta1 y pta0
     sta ptape ;tienen 'pull-ups' internos.
     isr inilcd ;Inicializa LCD
** Coloca caracteres fijos ':' y '.' ******
     Ida #bypos2p1
     isr escom4 :Posiciona siguiente escritura en renglón 1 columna 3
     Ida #ascii2p
     jsr escdat4 ;Coloca caracter ':' en renglón 1 columna 3
     Ida #bypos2p2
     jsr escom4 ;Posiciona siguiente escritura en renglón 1 columna 6
     Ida #ascii2p
     isr escdat4 ;Coloca caracter ':' en renglón 1 columna 6
     Ida #bypospto
     jsr escom4 ;Posiciona siguiente escritura en renglón 1 columna 9
     Ida #asciip
     jsr escdat4 ;Coloca caracter '.' en renglón 1 columna 9
```

Ejemplo 5: Estructura del bloque 1 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

Código en el bloque 1, asociado con las acciones de inicialización 4, 5 y 6

** Configura temporizador 1 para que Tovf = 10 mS sin habilitar interrupciones por overflow *******

```
Idhx #modc
sthx tpm1modh
mov #$0b,tpm1sc ;toie<--0,clksb:clksa <--01, pe=8,tovf=10 ms.
```

- *** Inicializa a cero los cuatro contadores en RAM,
- *** asociados con las cuatro figuras de tiempo.
- *** Horas está en conthor, minutos está en contmin
- *** segundos está en contseg y centésimas está en cont100

clr conthor clr contmin

clr contseg

clr cont100

cli; habilita interrupciones globalmente

Ejemplo 5

Estructura del bloque 2 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

Las acciones que debe efectuarse mediante el código que integra este bloque son:

- 1. Checar si alguno de los tres botones está oprimido, si es el caso llevar a cabo la acción que corresponda acorde con el botón que se oprimió, después de esto, pasar al paso 2. Si ningún botón está oprimido, pasar directamente al paso 2.
- 2. Desplegar en el LCD las cuatro figuras de tiempo expresadas en decimal. Para esto se invoca una subrutina cuyo inicio se denota con la etiqueta 'desptemp:'.
- 3. Regresar al paso 1

Ejemplo 5

Estructura del bloque 2 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

Aquí se muestra el código que integra al bloque 2 del programa

lazo: brclr 0,ptad,arranque

brclr 1,ptad,paro

brclr 2,ptad,ceros

desple: bsr desptemp ;Esta subrutina despliega las figuras de tiempo en el LCD. Se ejecuta en

aprox 42.5 mS

bra lazo

arranque: bset 6,tpm1sc ;toie <-- 1

bra desple

paro: bclr 6,tpm1sc ;toie <-- 0

bra desple

ceros: clr conthor

clr contmin

clr contseg

clr cont100

bra desple

Ejemplo 5

Estructura del bloque 3 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

El bloque 3 del programa está integrado por los siguientes componentes:

- Subrutina de servicio de interrupción por overflow, ésta se mostró previamente en la lamina 30.
- Subrutina desptemp, que despliega las cuatro figuras de tiempo en el LCD. Se auxilia de una subrutina auxiliar denominada auxdesp.
- Surutina con_a, que convierte un byte menor que 100 a su representación en decimal, como un par de códigos ASCII. Esta subrutina se invoca cuatro veces desde la subrutina desptemp, para poder desplegar las cuatro figuras de tiempo en decimal en el LCD.
- Subrutinas inilcd, escom4, escdat4 y copiadis, contenidas en el archivo rutsswlcdsh32 20mhz.asm, que se incluye con una sentencia \$include.

El detalle y funcionalidad de las subrutinas que integran el bloque 3 puede verse en el archivo **coronobotb.asm**, que contiene el programa que valida el cronómetro.

Ejemplo 5

Estructura del bloque 4 del programa asociado con la realización del cronómetro mostrado en la lámina 27

El bloque 4 del programa está integrado únicamente por la declaración que valida la colocación del vector asociado con la instancia 11 de interrupción del MCU, cuyo evento asociado es el overflow del temporizador 1. A partir de la tabla 5-2 de la página 64 del manual del MCU, y considerando la ubicación de los vectores de interrupción para un dispositivo CHIPBAS8SH, es fácil ver que la declaración de la colocación del vector de interrupción, es la que se muestra a continuación:

org \$d7e8 ;Colocación del vector de interrupción dw sertof ;propio del evento de overflow del temporizador 1

El programa completo del ejemplo 5, está en el archivo cronobotb.asm